



آزمایشگاه معماری کامپیوتر آزمایش دوم دکتر محبتی

عرشیا آرین نژاد، الناز رضایی، حوریه سبزواری

اسفند ۱۴۰۰

هدف آزمایش:
در این آزمایش با مدارهای دیکودر، انکودر، مالتی پلکسر و سون سگمنت آشنا می شویم
و به طراحی آنها با زبان vhdل در نرم افزار ISE می پردازیم. کاربرد سون سگمنت در
مدارهای جمع کننده، تفریق کننده و ... برای نمایش خروجی می باشد.



در آزمایش دوم ابتدا گیت MUX_2TO_1 را پیاده سازی کردیم. سپس با استفاده از آن گیت MUX_4TO_1 را ساختیم که کد آن به شکل زیر می باشد.

```




32 entity MUX_GATE is
33     Port ( am : in  STD_LOGIC;
34           bm : in  STD_LOGIC;
35           cm : in  STD_LOGIC;
36           dm : in  STD_LOGIC;
37           em : in  STD_LOGIC;
38           fm : in  STD_LOGIC;
39           Sm : out STD_LOGIC);
40 end MUX_GATE;
41
42 architecture Behavioral of MUX_GATE is
43
44     Component And_Gate is
45     Port ( a : in  STD_LOGIC;
46           b : in  STD_LOGIC;
47           c : in  STD_LOGIC;
48           d : out STD_LOGIC);
49 End Component And_Gate;
50
51     Component Or_Gate is
52     Port ( a : in  STD_LOGIC;
53           b : in  STD_LOGIC;
54           c : in  STD_LOGIC;
55           d : in  STD_LOGIC;
56           f : out STD_LOGIC);
57 End Component Or_Gate;
58
59     Component Not_Gate is
60     Port ( a : in  STD_LOGIC;
61           b : out STD_LOGIC);
62 End Component Not_Gate;
63     Signal X, Y, Z1, Z2, Z3, Z4 : STD_LOGIC;
64 begin
65
66     Not_Gate1 : Not_Gate port map(a => em, b => X);
67     Not_Gate2 : Not_Gate port map(a => fm, b => Y);
68     And_Gate1 : And_Gate port map(a => am, b => X, c => Y, d => Z1);
69     And_Gate2 : And_Gate port map(a => bm, b => em, c => Y, d => Z2);
70     And_Gate3 : And_Gate port map(a => cm, b => X, c => fm, d => Z3);
71     And_Gate4 : And_Gate port map(a => dm, b => em, c => fm, d => Z4);
72     Or_Gate1 : Or_Gate port map (a => Z1, b => Z2, c => Z3, d => Z4, f=> Sm);
73 end Behavioral;
74
75

```

نمای داخلی گیت ۱×۴ MUX :

  


تست‌ها:

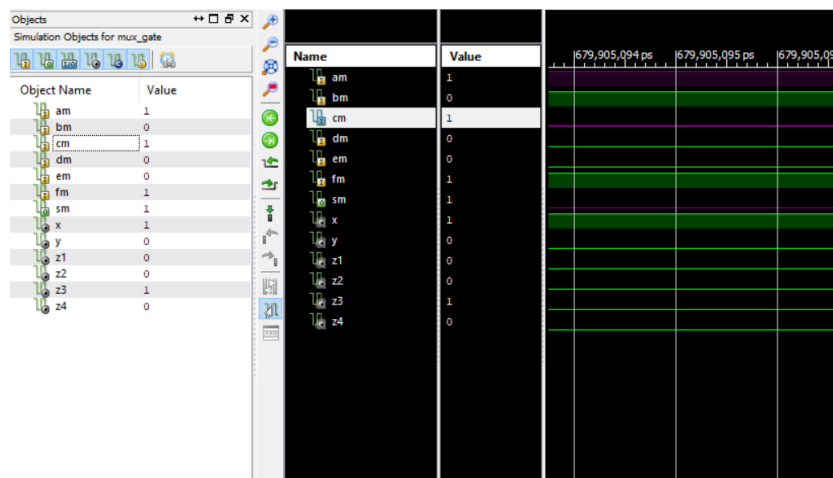 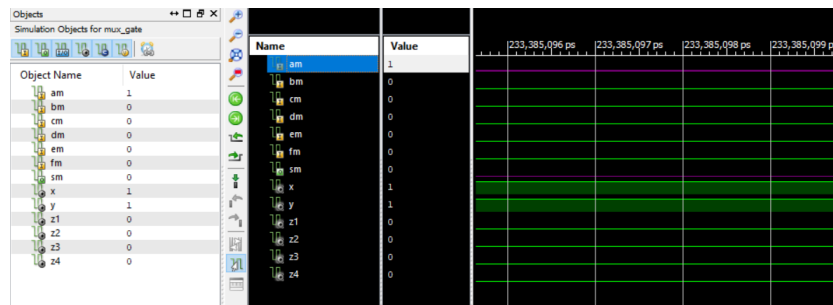



در این قسمت ۲TO۴ DECODER پیاده سازی شده است که کدهای آن به شرح زیر می باشد.

```
19 -----
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 -- Uncomment the following library declaration if using
24 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28 -- any Xilinx primitives in this code.
29 --library UNISIM;
30 --use UNISIM.VComponents.all;
31
32 entity decoder_2_4 is
33     Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
34           b : out  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0));
35 end decoder_2_4;
36
37 architecture Behavioral of decoder_2_4 is
38     signal z : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
39     begin
40
41     z <= "0111" when a="00" else
42         "1011" when a="01" else
43         "1101" when a="10" else
44         "1110" when a="11" else
45         "XXXX";
46
47     b<=z;
48
49 end Behavioral;
50
```

نمای داخلی گیت: ۴TO۲DECODER

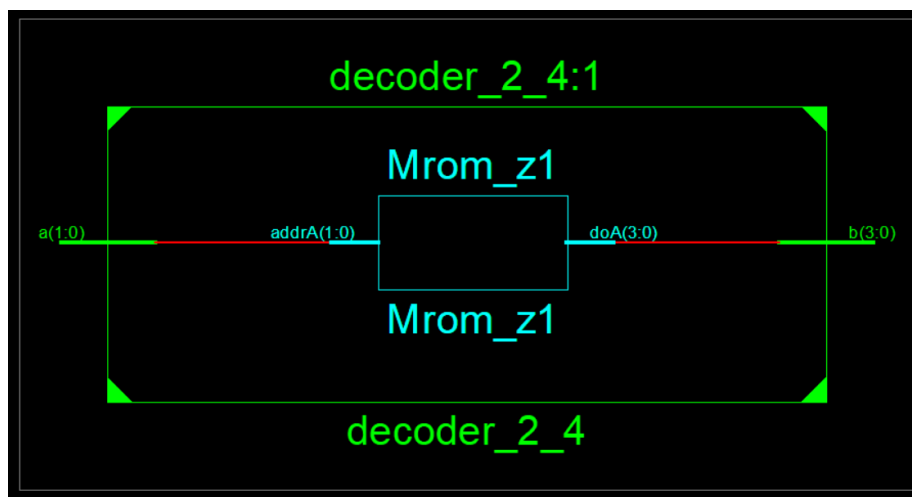


تست‌ها:

  



در این قسمت ۲TO۴ ENCODER پیاده سازی شده است که کدهای آن به شرح زیر می باشد.

```
19 -----
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 -- Uncomment the following library declaration if using
24 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28 -- any Xilinx primitives in this code.
29 --library UNISIM;
30 --use UNISIM.VComponents.all;
31
32 entity Encoder_4_2 is
33     Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
34           b : out  STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0));
35 end Encoder_4_2;
36
37 architecture Behavioral of Encoder_4_2 is
38     signal z : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
39     begin
40         with a select
41             z <= "00" when "0001" ,
42                 "01" when "0010" ,
43                 "10" when "0100" ,
44                 "11" when "1000" ,
45                 "XX" when others;
46         b <= z;
47     end Behavioral;
48
49
```

نمای داخلی گیت: ۲TO۴ ENCODER

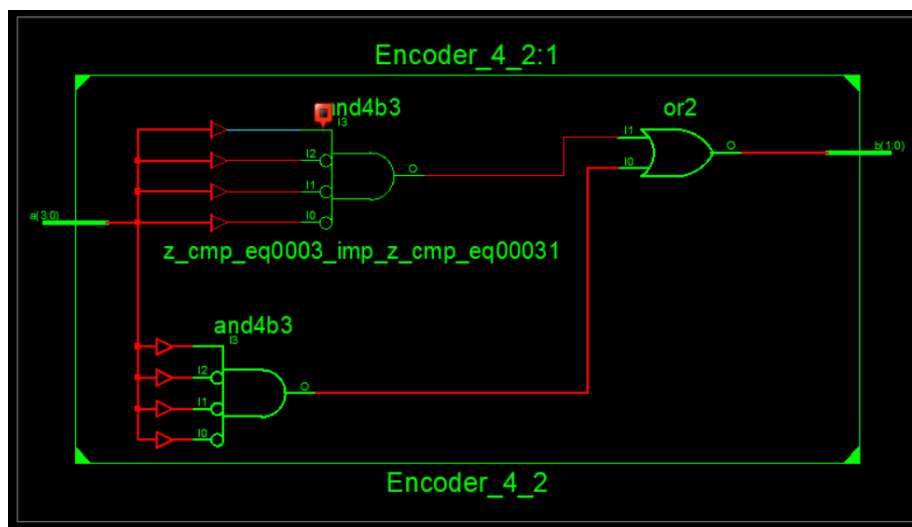


تست‌ها:

  

در این قسمت VSEGMENT پیاده سازی شده است که کدهای آن به شرح زیر می باشد.

```
19 -----
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22
23 -- Uncomment the following library declaration if using
24 -- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25 --use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27 -- Uncomment the following library declaration if instantiating
28 -- any Xilinx primitives in this code.
29 --library UNISIM;
30 --use UNISIM.VComponents.all;
31
32 entity Seven_Seg is
33     Port ( a : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
34           b : out  STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0));
35 end Seven_Seg;
36
37 architecture Behavioral of Seven_Seg is
38     signal z : STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0);
39     begin
40         with a select
41             z <= "0110000" when "0001" ,
42                 "1101101" when "0010" ,
43                 "1111001" when "0011" ,
44                 "0110011" when "0100" ,
45                 "1011011" when "0101" ,
46                 "0011111" when "0110" ,
47                 "1110000" when "0111" ,
48                 "1111110" when "0000" ,
49                 "1111011" when "1001" ,
50                 "1111111" when "1000" ,
51                 "0000000" when others;
52
53     b <= z;
54
55 end Behavioral;
56
--
```

نمای داخلی گیت: vSEGMENT

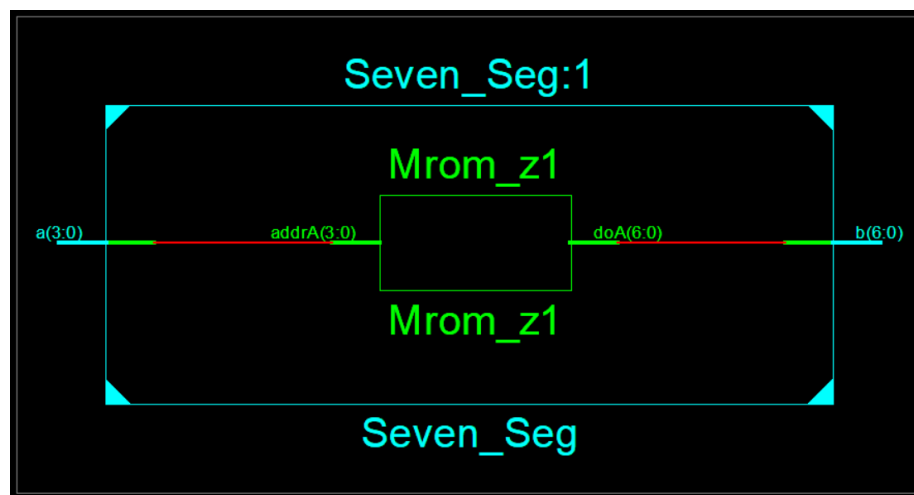

تست‌ها:

