



درس: آزمایشگاه معماری کامپیوتر (جلسه هشتم)

- مروری بر VHDL (ادامه)

- آزمایش هفتم

نیمسال اول ۱۴۰۱

نکات دستور case-when

```
CASE temp IS
  WHEN 0 =>
    ...
  WHEN 1 to 3 =>
    ...
  WHEN "01" to "11" => --ILLEGAL
  WHEN 4|5|6 =>
    ...
  WHEN 6|7|8 => --ILLEGAL
  WHEN OTHERS =>
    NULL;
END CASE;
```

- می‌توان در choiceها بازه قرار دهیم (type غیر Vector).
- می‌توان در choiceها از اپراتورها نیز استفاده نمود.
- Choiceها نباید با هم overlap داشته باشند.
- از دستور case-when معمولا در طراحی ماشین حالتها و مدارهای دارای انتخاب بدون اولویت استفاده می‌شود.
- زیرا ترتیب در نوشتن انتخابها مهم است، با تایید شدن یک case، از آن case statement خارج می‌شود.

Arithmetic Logic Unit

واحد ALU خود از دو واحد داخلی تشکیل شده است:

واحد محاسبه که بخش های محاسباتی ریاضی را انجام می دهد و با نام AU شناخته می شود که مخفف کلمه Arithmetic Unit است.

واحد منطق که عملیات های منطقی را روی داده ها انجام می دهد و با نام LU که مخفف کلمه Logic Unit است شناخته می شود.

Arithmetic Logic Unit(cont.)

ALU پردازنده بیشتر به عنوان بخشی از پردازنده طراحی و ایجاد شده است و تنها واحدی است که در پردازنده وظیفه محاسبه جمع و تفریق ها را بر عهده دارد. همچنین در خصوص عملیات ضرب ALU پردازنده می تواند به راحتی عملیات ضرب را بین دو عدد صحیح از نوع Integer انجام دهد.

عملیات تقسیم نیز در واحد ALU پردازنده تحت شرایط خاصی انجام می شود. عملیات تقسیم معمولاً در پردازنده ها توسط بخش های محاسباتی شناور یا همان Floating Point Unit انجام می شود

این واحد کار انجام عملیات های محاسباتی را در پردازنده ها انجام می دهند. منظور از عملیات های محاسباتی منطقی عملیات های جمع و تفریق و ضرب است. همچنین عملیات های منطقی مانند عملیات های AND – OR – XOR و Not نیز در این واحد انجام می شود.

در واحد ALU بر اساس پهنای اختصاص یافته در ساختار پردازنده امکان انجام عملیات ها با توان متفاوت وجود دارد. به عنوان مثال اگر واحد محاسبه و منطق به صورت گذرگاه ۴ بیتی باشد می تواند حداکثر از ۱۶ عمل مختلف پشتیبانی کند.

Arithmetic Logic Unit(cont.)

خروجی های واحد محاسبه و منطق را شکل های مختلف تشکیل می دهند:

مهمترین خروجی های واحد ALU عبارتند از:

رقم نقلی

این نوع رقم ها معمولاً در عملیات های جمع رخ می دهد.

رقم قرضی:

این نوع رقم ها معمولاً در عمل تفریق به وجود می آیند.

بیت سرریز:

بیت سرریز یا همان Overflow که معمولاً در اثر عمل شیفت باینری رخ می دهد.

بر اساس استاندارد ها عملیات های زیادی در واحد محاسبه و منطق انجام می شود. این عملیات ها شامل اعمال حسابی مانند عمل جمع، جمع با رقم نقلی، تفریق، تفریق با رقم قرضی، محاسبه مکمل دوم یک عملوند، افزایش و کاهش یک واحدی یکی از عملوندها و همچنین عمل منطقی بین بیت ها مانند اعمال محاسبه ای AND و OR و XOR می باشد.

همچنین در واحد ALU اعمال شیفت بیتی مانند اعمالی که در آن یک عملوند به سمت چپ یا راست شیفت داده می شود و شامل شیفت منطقی، شیفت حسابی و چرخش نیز انجام می شود.

کد یک مثال برای آشنایی با عملکرد در سطح مدلسازی

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;  
use ieee.NUMERIC_STD.all;
```

طول داده های ما

```
entity ALU is  
  generic(constant shift_no : natural := 1; --number of shifted or rotated bits  
          constant width : natural := 16);  
  Port(A, B : in  STD_LOGIC_VECTOR(width-1 downto 0);  
        ALU_SEL : in  STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0); -- 16 tasks  
        ALU_OUT : out  STD_LOGIC_VECTOR(width-1 downto 0);  
        Carryout : out std_logic); -- Carryout flag  
end ALU;
```

دقت شود که این مدار کاملاً combinational است

در این مثال که ۱۶ ALU کار را انجام می دهد

```
architecture Behavioral of ALU is  
  signal Result : std_logic_vector (width-1 downto 0);  
begin
```

یک نتیجه temporary

```
process(A, B, ALU_SEL) --PAY ATTENTION TO THE INPUTS  
  variable temp: std_logic_vector (width downto 0);  
begin
```

```
  temp := (others => '0');  
  CASE(ALU_SEL) IS  
    WHEN "0000" => -- Addition  
      temp := ('0' & A) + ('0' & B);  
      Result <= temp(width-1 downto 0);  
    WHEN "0001" => -- Subtraction  
      temp := ('0' & A) - ('0' & B);  
      Result <= temp(width-1 downto 0);
```

جلوگیری از ایجاد latch

```

CASE (ALU_SEL) IS
  WHEN "0000" => -- Addition
    temp := ('0' & A) + ('0' & B);
    Result <= temp(width-1 downto 0);
  WHEN "0001" => -- Subtraction
    temp := ('0' & A) - ('0' & B);
    Result <= temp(width-1 downto 0);
  WHEN "0010" => -- Multiplication
    Result <= std_logic_vector(to_unsigned((to_integer(unsigned(A)) * to_integer(unsigned(B))), width));
  WHEN "0011" => -- Division
    Result <= std_logic_vector(to_unsigned(to_integer(unsigned(A)) / to_integer(unsigned(B)), width));
  WHEN "0100" => -- Logical shift left
    Result <= std_logic_vector(unsigned(A) sll shift_no);
  WHEN "0101" => -- Logical shift right
    Result <= std_logic_vector(unsigned(A) srl shift_no);
  WHEN "0110" => -- Rotate left
    Result <= std_logic_vector(unsigned(A) rol shift_no);
  WHEN "0111" => -- Rotate right
    Result <= std_logic_vector(unsigned(A) ror shift_no);
  WHEN "1000" => -- Logical and
    Result <= A and B;
  WHEN "1001" => -- Logical or
    Result <= A or B;
  WHEN "1010" => -- Logical xor
    Result <= A xor B;
  WHEN "1011" => -- Logical nor
    Result <= A nor B;
  WHEN "1100" => -- Logical nand
    Result <= A nand B;

```

عملیات حسابی

منطقی

شیفت

مقایسه

کارهای دلخواه به انتخاب

دقت شود که به علت استفاده از /, * لزوماً این ماژول قابل سنتز نیست و بیشتر جنبه ی مدلسازی دارد

```

    Result <= A nand B;
WHEN "1101" => -- Logical xnor
    Result <= A xnor B;
WHEN "1110" => -- Greater comparison
    if(A>B) then
        Result <= (others => '1') ;
    else
        Result <= (others => '0') ;
    end if;
WHEN "1111" => -- Equal comparison
    if(A=B) then
        Result <= (others => '1') ;
    else
        Result <= (others => '0') ;
    end if;
    WHEN OTHERS => Result <= (others => 'X');
END CASE;
Carryout <= temp(width); -- Carryout flag
end process;

    ALU_OUT <= Result; -- ALU out

end Behavioral;

```

تعريف حالت default


```


process
begin
    -- hold reset state for 20 ns
    A <= x"000A";
    B <= x"0002";
    ALU_Sel <= x"0";
    wait for 20 ns;

    for i in 1 to 15 loop
        ALU_Sel <= ALU_Sel + x"1";
    wait for 20 ns;
    end loop;

    ALU_Sel <= x"0";    --Addition
    A <= x"FFFF";
    B <= x"0100";
    wait for 20 ns;
    ALU_Sel <= x"1";    --Subtraction
    A <= x"000A";
    B <= x"00F6";
    wait for 20 ns;
wait;
end process;
END;

```

نوشتن testbench

 

مشکل ایجاد شدن Latch در طراحی و روش از بین بردن آن

- اساسا Latch زمانی ایجاد می‌شود که در یک Combinational Process و در یک Conditional assignment، یک خروجی تحت تمامی حالت‌ها یا شرط‌های امکان‌پذیر، مقدار نگیرد. یعنی برای مثال در یک شرط یا حالت، مقداردهی به آن خروجی فراموش شود و از قلم بیفتد. معمولا ایجاد Latch به صورت سهوی توسط طراح اتفاق می‌افتد. در این حالت ابزار سنتز کننده، عبارت شرطی ناتمامی ایجاد می‌کند.
- ایجاد Latch هنگام سنتز مدار مطلوب نیست، زیرا باعث افزایش مساحت، delay و تغییر timing مدار می‌شود.
- این Latch در مدارهای ترکیبی (بدون Clock) ایجاد می‌شود. در مدارهای ترتیبی این مشکل وجود ندارد.


چگونگی رفع مشکل ایجاد latch

```
process (din, en)
begin
    if en = '1' then
        dout1 <= din;
    end if;

-- Solution 1 :
    if en = '1' then
        dout1 <= din;
    else
        dout1 <= ...;
    end if;
end process;
```

```
process (din, en)
begin
    dout1 <= '0';
    if en = '1' then
        dout1 <= din;
    end if;
```

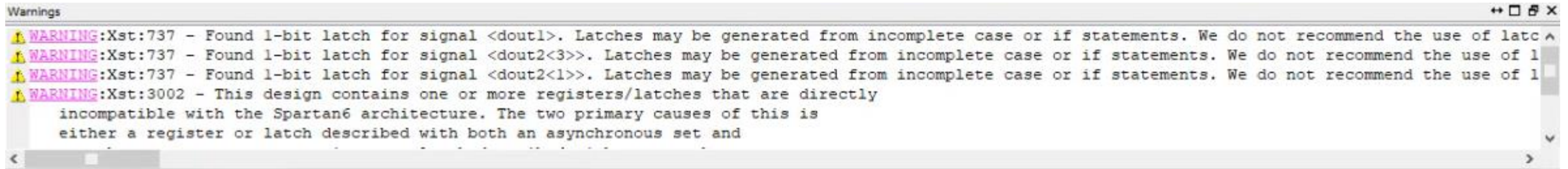درون process مشکلی از جهت چندبار مقداردهی به یک سیگنال وجود ندارد پس با مقداردهی اولیه می توانیم مشکل را رفع کنیم.



چگونگی رفع مشکل ایجاد latch (ادامه)

```
-- Incomplete Assignment:
dout2 <=  "0101" when sel = "00" else
          "0111" when sel = "01" else
          "1111" when sel = "10" |
-- Solution :
--   dout2 <= "0101" when sel = "00" else
--           "0111" when sel = "01" else
--           "1111" when sel = "10"
--           else (others => '0');
end Behavioral;
```


مشکل ایجاد شدن Latch در طراحی و روش از بین بردن آن - ادامه

- راه حل ۱: در دستورهای شرطی از جمله if-then-else و case-when ... دقت شود که تمامی حالات ممکن در نظر گرفته شود و به ازای آنها تمام خروجی‌هایی که حداقل در یک شرط یا حالت مقدار گرفته اند، مجدداً مقادری شوند.
- راه حل ۲: به تمامی سیگنال‌هایی که در حالت‌ها و شرط‌های مختلف مقداردهی می‌شوند (سیگنال‌های دست چپی)، در ابتدای Process مقداردهی اولیه انجام داده شود؛ به این دلیل که ممکن است در شرط یا حالتی مقداردهی مجدد فراموش شود. مثال


گزارش کار

پیاده سازی واحد محاسبه و منطق به زبان vhdl مشابه شکل زیر

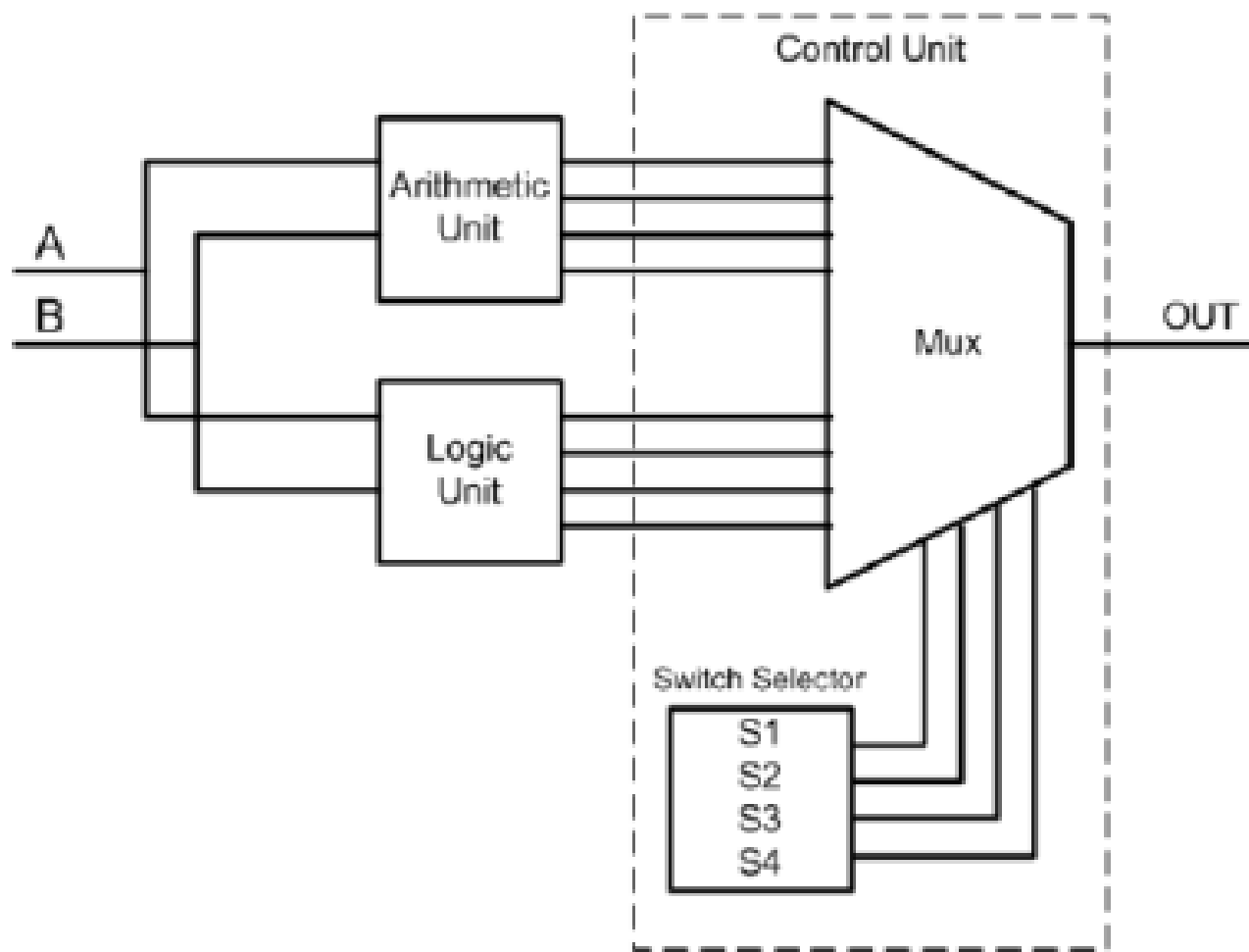*پیاده سازی یک تقسیم کننده ۸ بیت بر ۴ بیت



فلوچارت تقسیم کننده

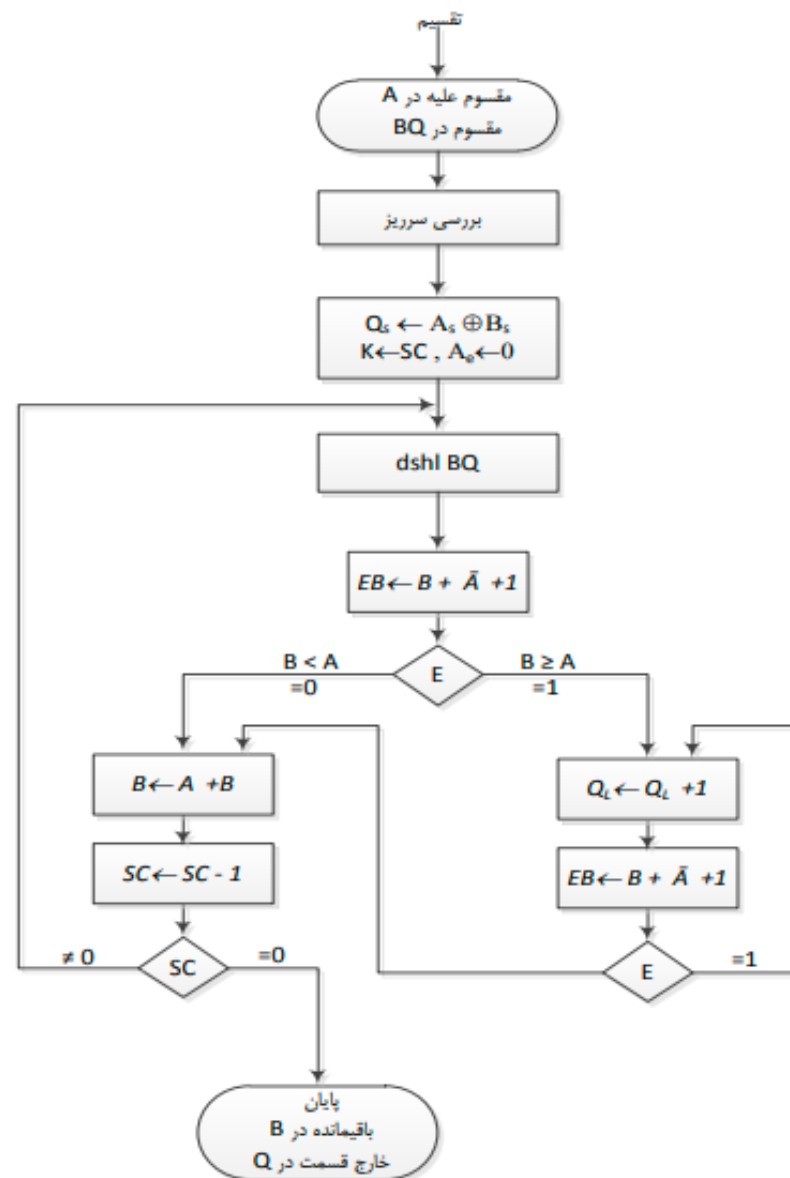

فلوچارت الگوریتم تقسیم